

# 组成原理课程第二次实验报告

## 实验名称：4 个 32 位定点加法

学号：1611736 姓名：钟腾 班次：周日


### 一、实验目的

1. 熟悉 LS-CPU-EXB-002 实验箱和软件平台。
2. 掌握利用该实验箱各项功能开发组成原理和体系结构实验的方法。
3. 理解并掌握加法器的原理和设计。
4. 熟悉并运用 verilog 语言进行电路设计。
5. 为后续设计 cpu 的实验打下基础。

### 二、实验内容说明

1. 阅读 LS-CPU-EXB-002 实验箱相关文档，熟悉硬件平台，特别需要掌握利用显示屏观察特定信号的方法。学习软件平台和设计流程。
2. 熟悉计算机中加法器的原理。
3. 设计本次实验的方案，画出原理图，构建 4 个 32 位加法器。
4. 根据设计的实验方案，使用 verilog 编写相应代码。
5. 对编写的代码进行仿真，得到正确的波形图。
6. 将以上设计作为一个单独的模块，设计一个外围模块去调用该模块。外围模块中需调用封装好的触摸屏模块，显示四个加数和加法结果，且需要利用触摸功能输入四个加数。
7. 将编写的代码进行综合布局布线，并下载到实验箱中的 FPGA 板上进行演示。

### 三、实验原理图

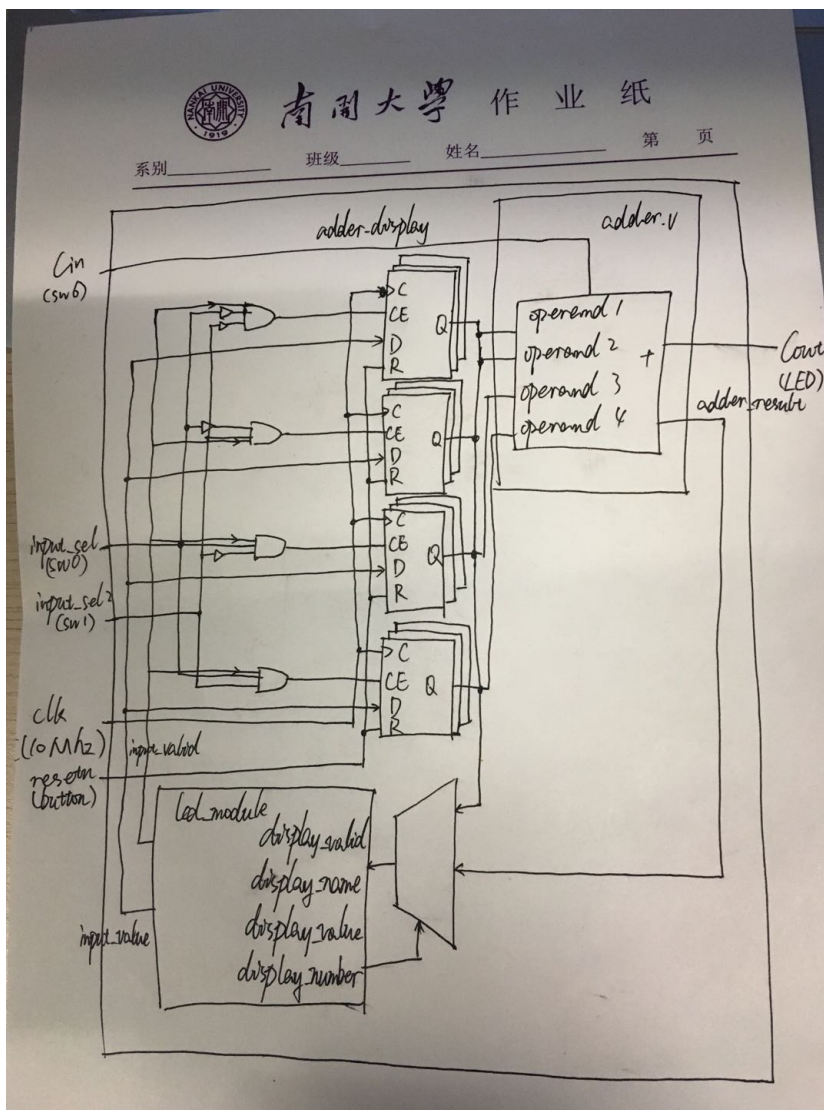

从图中可以看到，外围模块 `adder_display` 内部调用了 `adder` 和 `lcd_module` 模块。在外部除了时钟和复位信号外，还有 `cin` 和 `input_sel`、`input_sel2` 通过拨码开关输入，以及 `cout` 输出到 `led` 灯上。

#### 四、实验步骤

- 1) 新建工程
- 2) 添加源文件，修改 `adder.v` 代码

```

1. module adder(
2.     input  [31:0] operand1,
3.     input  [31:0] operand2,
4.     input  [31:0] operand3,
5.     input  [31:0] operand4,
6.     input   [1:0]   cin,
7.     output [31:0] result,
8.     output          cout
9. );
  
```

```

10.     assign {cout,result} = operand1 + operand2 + operand3 + operand4 + cin;

11.

12. endmodule

```

代码有 4 个 32 位数的输入和 1 个进位输出，产生 1 个 32 位的加法和结果和 1 个向高位的进位。

### 3)添加展示外围模块

添加 adder\_display.v 和 lcd\_module.dcp，实现对主体代码的调用。

adder\_display.v 修改部分：

```

1. input input_sel,
2. input input_sel2,
3. input sw_cin,
4. always @(posedge clk)
5. begin
6.     if (!resetn)
7.         begin
8.             adder_operand1 <= 32'd0;
9.         end
10.    else if (input_valid && !input_sel && input_sel2)
11.        begin
12.            adder_operand1 <= input_value;
13.        end
14.    end
15.
16. always @(posedge clk)
17. begin
18.     if (!resetn)
19.         begin
20.             adder_operand2 <= 32'd0;
21.         end
22.    else if (input_valid && input_sel && input_sel2)
23.        begin
24.            adder_operand2 <= input_value;
25.        end
26.    end
27.
28. always @(posedge clk)
29. begin
30.     if (!resetn)
31.         begin
32.             adder_operand3 <= 32'd0;
33.         end
34.    else if (input_valid && !input_sel && !input_sel2)

```

```

35.     begin
36.         adder_operand3 <= input_value;
37.     end
38. end
39.
40. always @(posedge clk)
41. begin
42.     if (!resetrn)
43.     begin
44.         adder_operand4 <= 32'd0;
45.     end
46.     else if (input_valid && input_sel && !input_sel2)
47.     begin
48.         adder_operand4 <= input_value;
49.     end
50. end

```

```

1.  //-----{调用加法模块}begin
2.     reg  [31:0] adder_operand1;
3.     reg  [31:0] adder_operand2;
4.     reg  [31:0] adder_operand3;
5.     reg  [31:0] adder_operand4;
6.     wire [1:0]  adder_cin;
7.     wire [31:0] adder_result ;
8.     wire        adder_cout;
9.     adder adder_module(
10.         .operand1(adder_operand1),
11.         .operand2(adder_operand2),
12.         .operand3(adder_operand3),
13.         .operand4(adder_operand4),
14.         .cin      (adder_cin      ),
15.         .result   (adder_result   ),
16.         .cout     (adder_cout     )
17.     );
18.     assign adder_cin = sw_cin;
19.     assign led_cout  = adder_cout;
20. always @(posedge clk)
21. begin
22.     case(display_number)
23.         6'd1 :
24.         begin
25.             display_valid <= 1'b1;
26.             display_name  <= "ADD_1";

```

```

27.         display_value <= adder_operand1;
28.     end
29.     6'd2 :
30.     begin
31.         display_valid <= 1'b1;
32.         display_name  <= "ADD_2";
33.         display_value <= adder_operand2;
34.     end
35.     6'd3 :
36.     begin
37.         display_valid <= 1'b1;
38.         display_name  <= "ADD_3";
39.         display_value <= adder_operand3;
40.     end
41.     6'd4 :
42.     begin
43.         display_valid <= 1'b1;
44.         display_name  <= "ADD_4";
45.         display_value <= adder_operand4;
46.     end
47.     6'd5 :
48.     begin
49.         display_valid <= 1'b1;
50.         display_name  <= "RESUL";
51.         display_value <= adder_result;
52.     end
53.     default :
54.     begin
55.         display_valid <= 1'b0;
56.         display_name  <= 40'd0;
57.         display_value <= 32'd0;
58.     end
59. endcase
60. end

```

#### 4)功能仿真

添加 testbench.v 文件，产生输入激励，读出功能模块的执行结果，与预期的结果进行比较，以验证功能模块的正确性。

```

1. `timescale 1ns / 1ps
2. module testbench;
3.
4.     // Inputs
5.     reg [31:0] operand1;

```

```

6.     reg [31:0] operand2;
7.     reg [31:0] operand3;
8.     reg [31:0] operand4;
9.     reg [1:0] cin;
10.
11.    // Outputs
12.    wire [31:0] result;
13.    wire cout;
14.    // Instantiate the Unit Under Test (UUT)
15.    adder uut (
16.        .operand1(operand1),
17.        .operand2(operand2),
18.        .operand3(operand3),
19.        .operand4(operand4),
20.        .cin(cin),
21.        .result(result),
22.        .cout(cout)
23.    );
24.    initial begin
25.        // Initialize Inputs
26.        operand1 = 0;
27.        operand2 = 0;
28.        operand3 = 0;
29.        operand4 = 0;
30.        cin = 0;
31.        // Wait 100 ns for global reset to finish
32.        #100;
33.        // Add stimulus here
34.    end
35.    always #10 operand1 = $random;
36.    always #10 operand2 = $random;
37.    always #10 operand3 = $random;
38.    always #10 operand4 = $random;
39.    always #10 cin = {$random} % 2;
40. endmodule

```


点击 Run Simulation，选择“Run Behavioral Simulation”弹出仿真界面

##### 5) 上板验证

添加约束文件 adder.xdc，设置 I/O Ports，连接 FPGA 板，完成上板验证。

## 五、实验结果分析

实验结果如图：

 

输入四个数，每个数相加再得到进位相加，得到最终结果。

验证：先验证个位，由于  $B+7+7+0=25$ ，减去一位 16 进位后为 9，与答案一致，其他数位验证也正确，因而实验顺利完成了。

## 六、总结感想

本次是计算机组成原理的第一次实验报告，由于不太清楚具体格式，因此在书写上存在一定的困难，尽量按照了自己理解的方式写。另外本次实验在原实验上要求上作了改变，最终也完成了实验，有不错的收获